
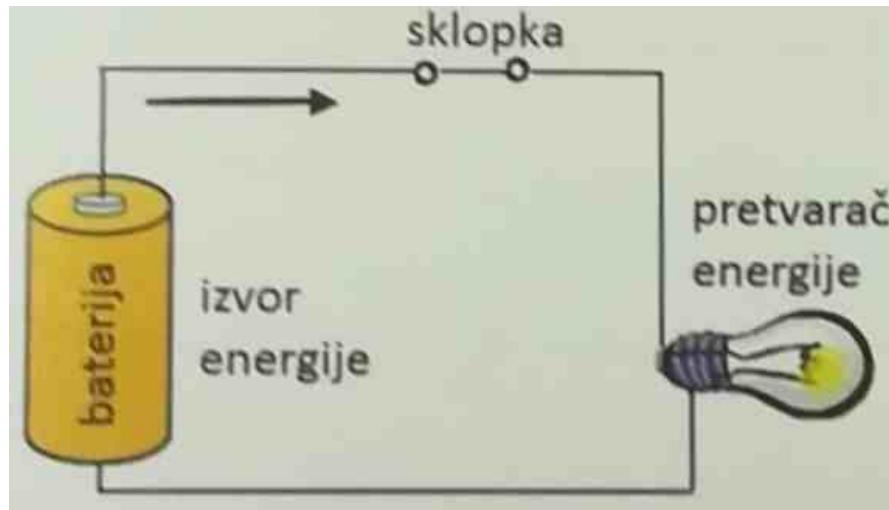


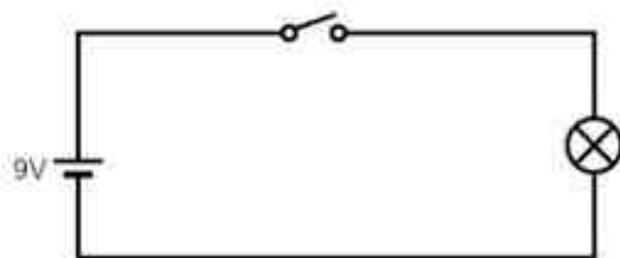1. Za male strujne krugove:

Primjer: Nacrtaj jednostavnu shemu strujnog kruga sa baterijom od 9V, običnom sklopkom i žaruljom, prikazanog ovom slikom:



Rješenje:




Zadatak: Uredno nacrtaj jednostavnu elektro-shemu zatvorenog strujnog kruga sa baterijom od 4,5V, TIPKALOM, žaruljom i elektromotorom u serijskom spoju.

2. Za električne instalacije:


a) **SHEME SPAJANJA (DETALJNE)** – za električara

b) **ELEKTROTEHNIČKE SHEME** (pojednostavljene) – za građevne nacrte.

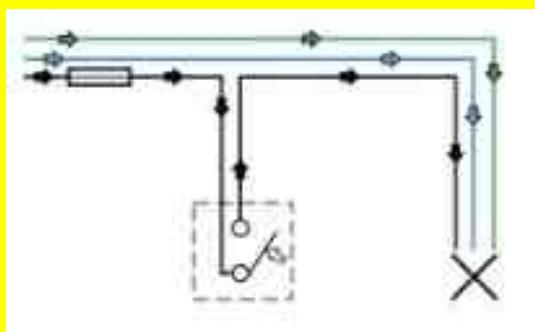Zadatak 1. Prema uputama na RL1. Crtanje shema strujnog kruga, nacrtaj u bilježnicu i uoči vezu između te dvije sheme:



SHEMA SPAJANJA

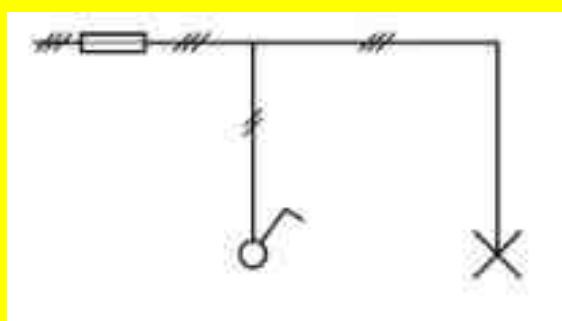

ELEKTROTEHNIČKA SHEMA


Zadatak 2. Nacrtaj u bilježnicu sliku 9. sa RL-7. Uoči vezu sa shemom na slici 8.

Primjeri crtanja shema strujnih krugova RL-1, 1.2.


Shema spajanja rasvjetnog strujnog kruga s izmjeničnim sklopakima

Izmjenični spoj sklopi primjenjuje se najčešće u hodićima. Omogućava da se s dva prekidača upravlja s istim rasvjetnim tijelom. Čitamo shemu fazni vod dovodimo i priključujemo na automatski osigurač te odvodimo s osigurača i spajamo na ulazni kontakt prve izmjenične sklopke na električki srednji kontakt (sl. 8.). Dvama vodovima spojimo izlazne kontakte prve i druge izmjenične sklopke. Na drugoj izmjeničnoj sklopki spajamo odvodni fazni vod na ulazni električki srednji kontakt priključimo na grlo rasvjetnog tijela. Nult vod izravno dovodimo i priključujemo na grlo rasvjetnog tijela, zaštitni vod uzemljenja spajamo na metalni nosač grla ili metalno kućište rasvjetnog tijela vijkom.

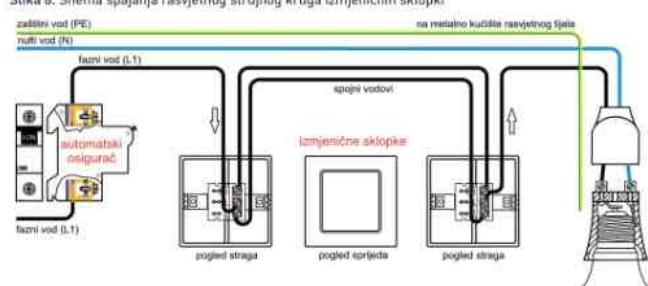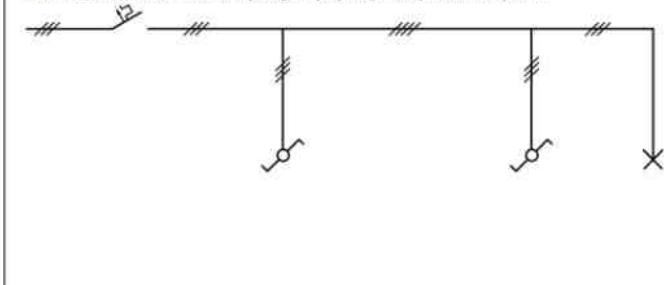Slika 8. Shema spajanja rasvjetnog strujnog kruga izmjeničnih sklopaka

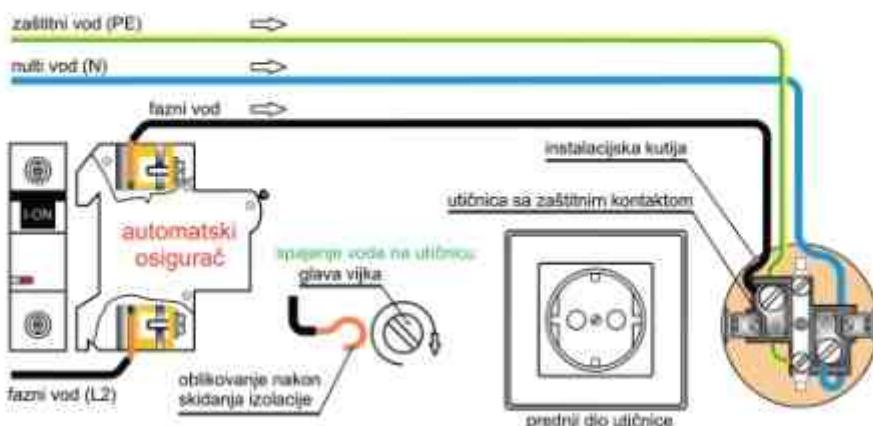


Slika 9. Elektrotehnička shema rasvjetnog strujnog kruga s izmjeničnim sklopakama



Zadatak 3.

U bilježnicu uredno nacrtaj sliku 11. sa RL-8. Uoči vezu sa shemom na slici broj 10.

Primjeri crtanja shema strujnih krugova		RL-1. 1. 2.	
<p>Izvor električne energije za prijenosna trošila u prostorijama građevine su utičnice sa zaštitnim kontaktom. Na utičnicu sa zaštitnim kontaktom dovodimo fazni vod preko osigurača te nulli vodi i zaštitni vod (sl. 10.). Vodiće (dio bez izolacije) spajamo na kontakte vijcima u utičnici.</p>			
<p>Slika 10. Shema spajanja jednofazne utičnice sa zaštitnim kontaktom</p> 			
<p>Slika 11. Elektrotehnička shema spajanja jednofazne utičnice sa zaštitnim kontaktom</p> 			
ime i prezime: B	Razred:	Datum:	Ocjena i potpis:

Zadatak 4. Sliku 7. sa RL-6 nacrtaj u bilježnicu.


Primjeri crtanja shema strujnih krugova

RL-1. 1. 2.


Shema spajanja rasvjetnog strujnog kruga sa serijskom sklopkom

Serijska sklopka služi za uključivanje dvaju neovisnih rasvjetnih tijela s istoga mesta ili dvije skupine rasvjetnih tijela. Čitajte s sheme spajanja fazni vod je priključujen na ulazni kontakt automatskog osigurača, s drugog kontakta osigurača vodič crnog voda spojen je vijcima na serijsku sklopku [sl. 6.], i to na oba ulazna kontakta. Sa sklopke odvodimo dva voda, priključena vijcima na i zlazne kontakte te ih priključujemo na električna gria. Nulti plavi vod se grana deštalj „A“ – električni spoj vodiča te je izravno priključujen na gria rasvjetnih tijela. Zaštitni vod također se grana i spaja vijcima na metašno kućište rasvjetnog tijela.

Slika 6. Shema spajanja rasvjetnog strujnog kruga sa serijskom sklopkom

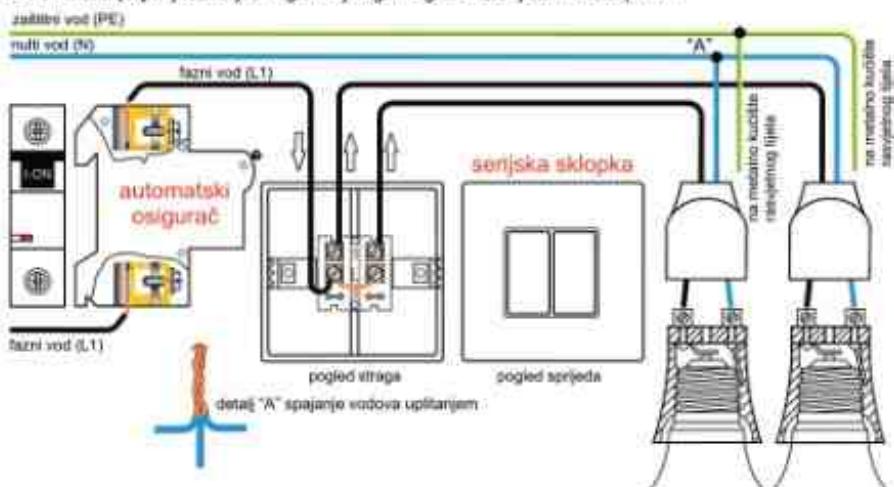

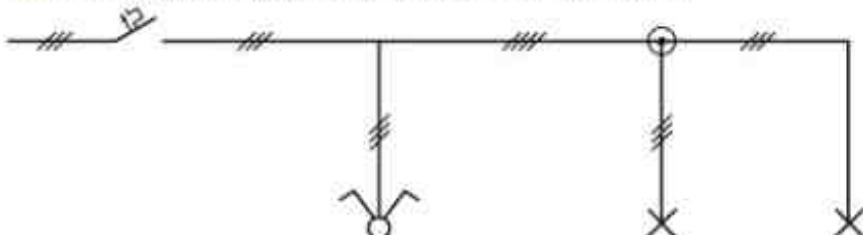Slika 7. Elektrotehnička shema strujnog kruga sa serijskim sklopkom



Spajanje vodova uplitanjem [detalj „A“] obavlja se u razvodnoj kutiji. Cijevi i razvodne kutije nalaze se u zidovima ili stropovima prostorija, vodovi se provlače kroz cijevi i spajaju u razvodnim kutijama uplitanjem te se izoliraju trakom. Ovakav postupak spajanja nalazite u objektima starije gradnje. Danas se pri ugradnji električne instalacije spajanje obavlja različitim vrstama stezaljki ili se vodovi dovode izravno s razvodnog ormarića da bi se smanjio broj spajanja. Vodova je nešto više, ali spajanja manje. Rastalni ili automatski osigurač ugrađen je uvijek u fazni vod. Osigurač djeluje u slučaju preopterećenja ili kratkog spoja [dodir faznog i nultog voda] tako da isključi strujni krug automatski ili taljenjem niti uloška rastalnog osigurača. Danas se u instalaciji ugrađuju automatski osigurači.

Zadatak 5.

Na RL-9. prema shemi spajanja dopuni Elektrotehničku shemu.

(Dodaj potreban broj kosih crtica).

Zadaci za ponavljanje, crtanje shema strujnih krugova RL-1. 1. 3.

1. Obična sklopka služi za uključivanje i isključivanje rasvjetnog tijela ili skupine rasvjetnih tijela (broj je ograničen njihovom ukupnom snagom). Fazni vod koji odvodimo sa sklopke grana se i dovodi na rasvjetna tijela. Tako istovremeno uključujemo i isključujemo rasvjetna tijela RT1 i RT2. Prema nacrtanoj shemi spajanja, ucrtajte broj vodova ukošenim crticama u elektrotehničkoj shemi.

Shema spajanja

zaštitni vod (PE)
nulli vod (N)
fazni vod (L1)

automatski osigurač

S – sklopka
RT – rasvjetno tijelo

Elektrotehnička shema

Zadatak 6. Na RL-13. riješi zadatak 5.:

Zadatci za ponavljanje, crtanje shema strujnih krugova	RL-1. 1. 3.
5. Nacrtajte shemu spajanja utičnice sa zaštitnim kontaktom. Napišite uz vodove njihove normirane oznake.	
Shema spajanja	
	
	
6. Nacrtajte sheme spajanja rasvjetnog strujnog kruga i strujnog kruga utičnice sa zaštitnim kontaktom. U fazne vodove obaju strujnih krugova ugraduje se osigurač. Nulli i zaštitni vodu granajte na mjestu nacrtanih kružnica (električni spoj vodiča). Uz vodove, s lijeve strane, napišite njihove normirane oznake. Ako imate mogućnosti spojite po vašoj shemi strujni krug na exp. ploči.	
Shema spajanja	
	
	
	
	
13	

PREGLED DOSADAŠNJIH ZADATAKA:

U bilježnicu:	Riješiti na RL:
Elektrotehnički simboli	RL-29.
Primjer 1.	RL-9. Elektrotehnička shema
RL1 – shema spajanja i el. shema	RL-13. zadatak 5.
Strujni krug sa tipkalom	
RL7 - slika 9.	
RL8 - slika 11.	
RL6 - slika. 7.	

Kraj svakog crteža napisati broj RL i slike !

PONOVIMO:

- 1. Tko koristi sheme spajnja?**
- 2. Gdje se crtaju elektrotehničke sheme?**
- 3. Crtanje shema strujnih krugova sa prekidačima, tipkalima, žaruljama, LE-Diodama, motorima, utičnicama,**
- 4. Odgovoriti na pitanja 1, 5, 7, 8, 9 i 10. sa stranice 22.**

Tko želi saznati više:

<https://www.livolo.hr/upute-za-ugradnju>

<https://www.youtube.com/watch?v=FsSDW30j8to>

<http://www.climolux.hr/>

Charles Kao: 88. rođendan - <https://g.co/doodle/shxtu7t>